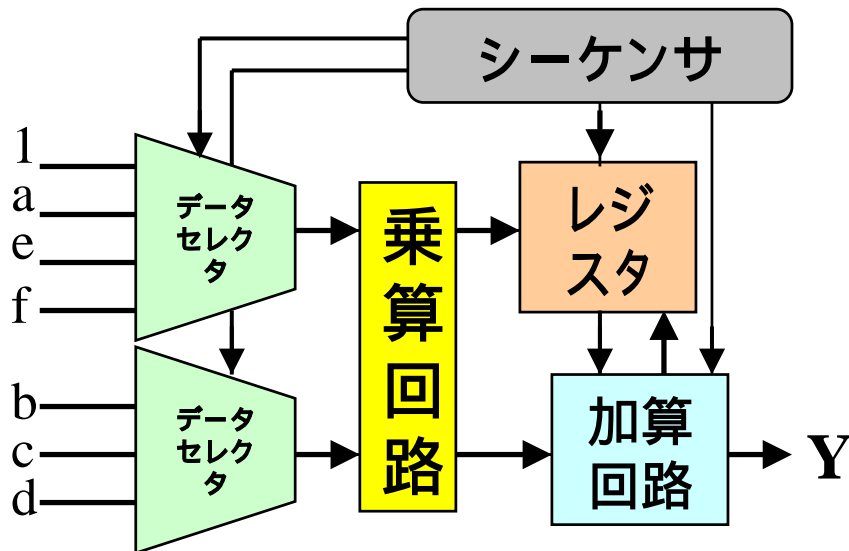



3.2.3 HLLからのさまざまな回路解

- $$Y = (a * b) + c + d * (e + f)$$

$$= a * b + c + d * e + d * f$$
 動作記述からの回路化



- 高速な回路
 並列化

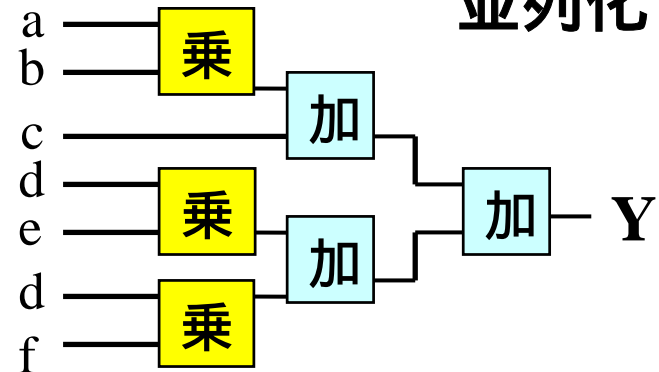

- 乗 加 回路を
 減らした例
 シーケンシャル化